2020 第二次 ESE 启蒙创新训练项目


项目注意事项

- (1) 创新训练项目制作中,实验室仅提供测试仪器和制作工具,不提供制作元件与耗材;
- (2) 创新训练项目由个人报名并制作,多人组队不作成绩登记。
- (3) 制作与测试地点:科研楼 A 区 431 电子工程学院创新创业中心开放实验室;
- (4) 项目测评时间: 2021年1月3日09:00~11:30; 14:30~17:30;

波形发生器与简易电子琴(A题)

一、任务

使用运算放大器设计并制作一个波形发生器。

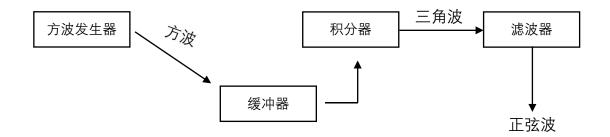

二、要求

1. 基本要求

1.1 制作一个方波发生器,输出方波,允许方波边沿有一定倾斜,要求:输出频率在 200~2kHz 范围内可调,输出信号峰峰值 8Vpp±1V,Vmax=4V±0.5V,Vmin=-4V±0.5V;(每小点未达要求扣五分)

1.2 制作一个缓冲器;

2. 发挥部分

- 2.1 方波幅值可调, Vpp=7V~2V。
- 2.2 制作一个积分器,输出波形有三角形且 Vpp 不小于 1V 即可,允许边沿有弧度,要求:输出波形平均值为 0V±0.1V,无削顶;(每小点未达要求扣五分)

- 2.3 制作一个滤波器, 要求: 输出波形 Vpp=7.5V±1V, 频率变化为 200~2kHz, 无削顶, 无明显失真; (每小点未达要求扣五分)
- 2.4 兼容性:制作一个供电系统,能够供给±5V 电源,且供电源头来自充电线供给。

三、说明

- 1.运放均采用±5V 电源供电,
- 2.各级输出端子均要求通过排针引出,用于测试;

四、评分标准

	项目	主要内容	分数
	系统设计	系统组成与连接	3
· 设 · · ·	原理分析与理论计算	方波发生器的分析 积分器的分析 滤波器的分析	9
V 1	电路设计	模块的具体设计与连接	6
报	测试、记录与分析	各个模块的波形 分析与记录	5
告	设计报告结构及规范性		2
	小计		25
作	基本部分 1.1		20
	基本部分 1.2		5
品	发挥部分 2.1		5
	发挥部分 2.2		10
制	发挥部分 2.3		20
作	发挥部分 2.4		5
	小计		65
总分			90