ESE 启蒙创新训练项目


项目注意事项

- (1) 创新训练项目制作中,实验室仅提供测试仪器和制作工具,不提供全部制作元件与耗材;
- (2) 创新训练项目由个人报名并制作, 多人组队不作成绩登记。
- (3) 制作与测试地点: 科研楼 A 区 431 电子科学与工程学院创新创业中心开放实验室;
- (4) 项目答疑时间: 2018年11月19日19:30~21:30;
- (5) 项目测试时间: 2018年12月02日9:30~11:30; 14:30~17:30;
- (6) 项目报名截止时间: 2018年11月19日22:00。

流水彩灯设计与制作(A题)

一、任务

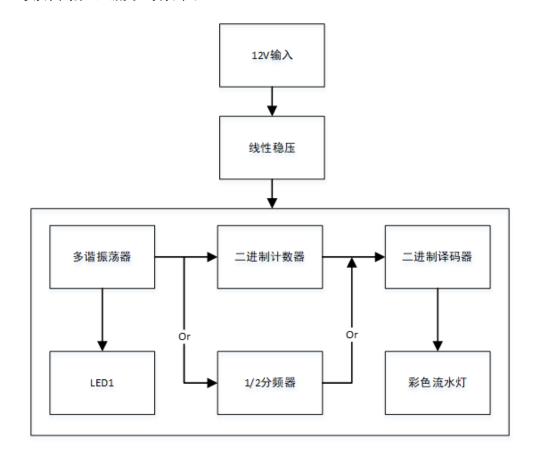制作一通过 12V 直流电压源输入 3.3-9V 稳压输出模块供电,使用振荡器、二进制计数器与 3 位二进制译码器模块搭建的流水彩灯(自行设计形状),可以自动产生流水灯效果。



二、要求

1. 基本部分

1.1 制作一个线性稳压电路, 输入电压 12V, 给个模块电路供电, 输出电压 3.3-

- 9V 可调, 空载电压纹波峰峰值小于 0.06V;
- 1.2 搭建多谐振荡器, 振荡频率在 1-2Hz 内任意频点, 由多谐振荡器控制 LED1 亮灭;
- 1.3 使用二进制计数芯片和 3 位二进制译码器搭建流水灯控制电路,由二进制译码器循环控制流水灯的亮灭,至少点亮 8 个 LED。

2.发挥部分

- 2.1 多谐振荡器振荡频率 1-50Hz 可调, 占空比 (50±2) %;
- 2.2 在不改变多谐振荡器的输出频率的情况下, 使 LED 的闪烁频率降低为原先的 1/2;
 - 2.3 其他(如 LED 的形状、个数等)。

三、说明

- 1) 各测试点需预留测试端子。
- 2) 元件、焊锡、洞洞板等制作材料自行购买、实验室不提供制作材料。
- 3) 设计报告手写,不允许打印(电路图可打印)。
- 4) 不允许使用可编程元件。
- 5) 测评时不允许更改电路、更换芯片。
- 6) 报名表通过科协邮箱 uestc_431@163.com 提交。

四、评分标准

	项目	主要内容	分数
设	系统设计	系统组成与连接	5
计	原理分析与理论计	线性稳压电路的分析	15
报	算	数字电路的相关概念解释	
告		振荡器工作原理与振荡周期的	
		计算	
		分频器原理	
		二进制计数、译码器芯片功能分	
		析	
	电路设计	模块电路设计及模块间连接	10

	测试、记录与分析	振荡波形 数字电路时序分析与记录	15
	设计报告结构及规 范性		5
	小计		50
作品	基本部分 1.1 基本部分 1.2		5
制作			10
	基本部分 1.3		10
	发挥部分 2.1		10
	发挥部分 2.2		10
	其它		5
	小计		50
	总分		100